


Konstanta-Konstanta Umum Saluran Transmisi (2)

**Ramadoni Syahputra
Teknik Elektro UMY**

**SALURAN TRANSMISI
SEBAGAI RANGKAIAN
KUTUB EMPAT**

Saluran Transmisi Jarak Menengah

(Nominal π)

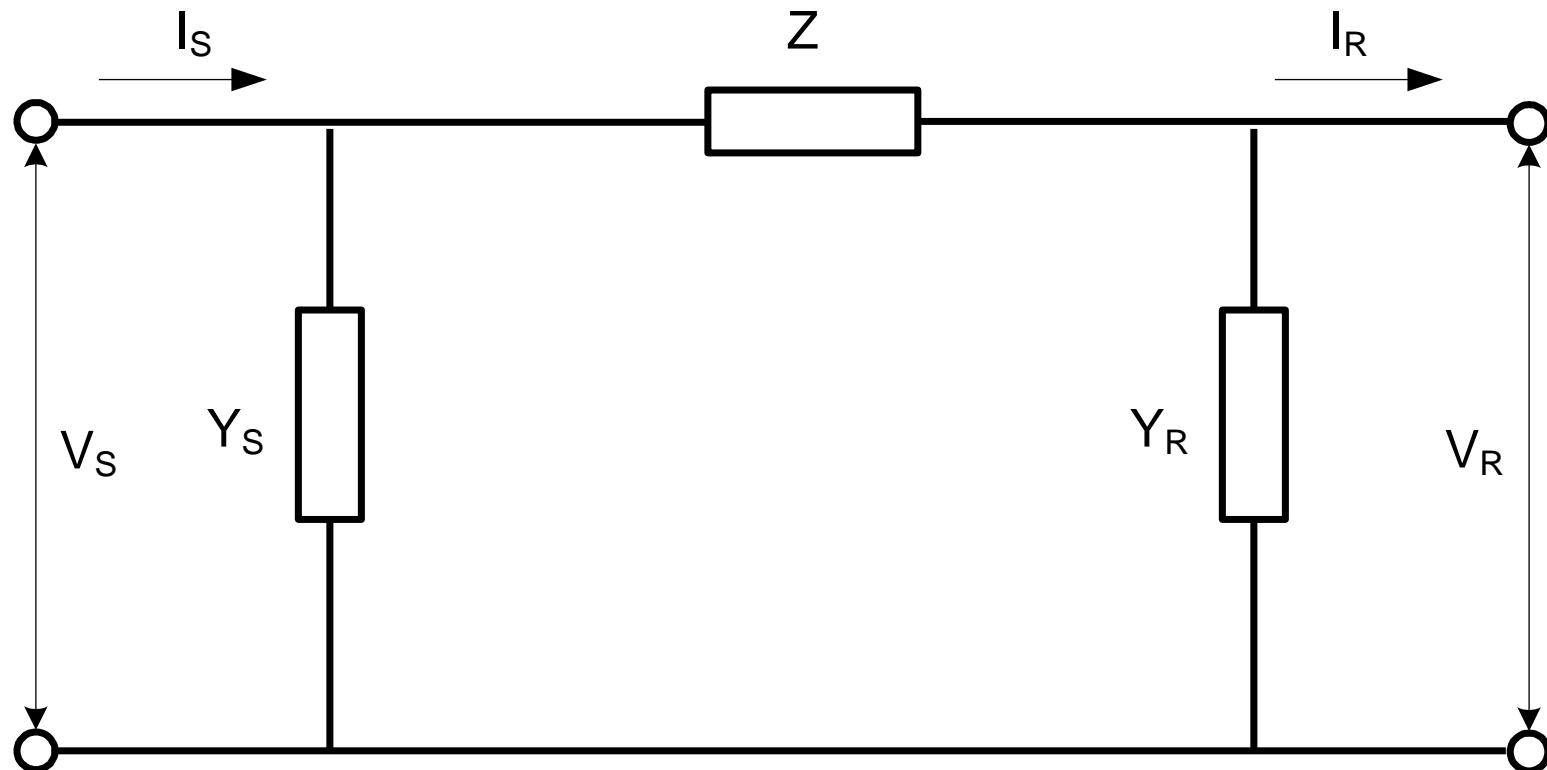

Relasi tegangan dan arusnya
diperoleh sebagai berikut:

$$V_S = (1 + Y_R Z) V_R + Z I_R$$

$$\begin{aligned} I_S &= (Y_S + Y_R + Y_S Z Y_R) V_R \\ &\quad + (1 + Y_S Z) I_R \end{aligned}$$

Jadi,

$$A = 1 + Y_R Z$$

$$B = Z$$

$$C = Y_S + Y_R + Y_S Z Y_R$$

$$D = 1 + Y_S Z$$

dan jika $Y_S = Y_R = Y/2$

$$A = 1 + ZY/2$$

$$B = Z$$

$$C = Y + Y^2Z/4$$

$$D = A$$

Saluran Transmisi Jarak Panjang

Relasi arus dan tegangannya:

$$V_S = (\cosh \gamma l) V_R + (Z_k \sinh \gamma l) I_R$$

$$V_R = \left(\frac{\sinh \gamma l}{Z_k} \right) V_R + (\cosh \gamma l) I_R$$

$$\mathrm{Jadi},$$

$$A=\cosh\gamma l$$

$$B=Z_k\sinh\gamma$$

$$C = \frac{\sinh\gamma l}{Z_k}$$

$$D=A$$

Terima Kasih