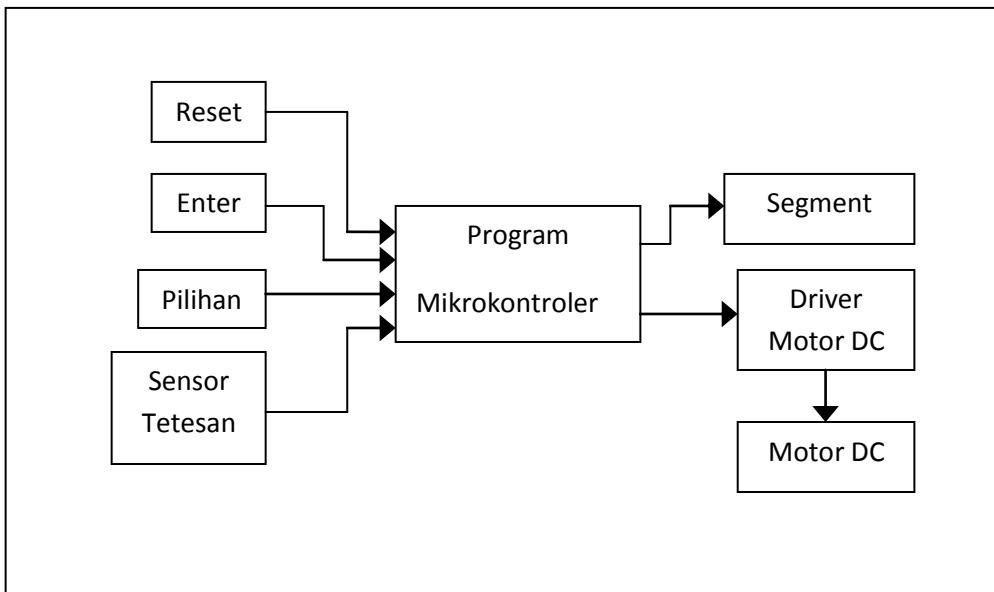


### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1.1 Diagram Blok Sistem.




Gambar 3,1 Diagram Blok

- a. **Setting volume/waktu tetesan cairan:** pengaturan jumlah *volume/waktu* berfungsi untuk mengatur jumlah tetesan yang masuk ke dalam tubuh pasien dengan waktu yang ditentukan. Melalui pemilihan waktu ini, akan memberi perintah kepada mikrokontroler untuk mengaktifkan motor sesuai dengan *settingan*.
- b. **Motor:** Suatu mesin listrik yang mengubah suatu daya listrik menjadi daya mekanik dengan prinsip kumparan yang bergerak terhadap medan magnet. Motor disini digunakan untuk menggerakkan gir pada *scroll*.
- c. **Driver Motor:** Terdiri dari *input relay (Single Pole Double Throw) SPDT* dan *relay (Double Pole Double Throw) DPDT*, ini didapatkan dari *output driver* ke motor *DC*.
- d. **Mikrokontroler:** *IC* kompak yang dapat diprogram untuk memberikan logika perintah ke perangkat elektronika lain untuk menjalankan keseluruhan fungsi alat.
- e. **Program:** Bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberi instruksi kepada *mikrokontroler* mengenai urutan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan agar alat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

- f. **7 segmen:** komponen elektronika yang dapat menampilkan angka *decimal* melalui kombinasi-kombinasi *segmennya*.
- g. **Sensor tetesan:** Mendeteksi jumlah tetesan cairan yang telah diatur pada settinggan alat.

### 3.2 Diagram Alir

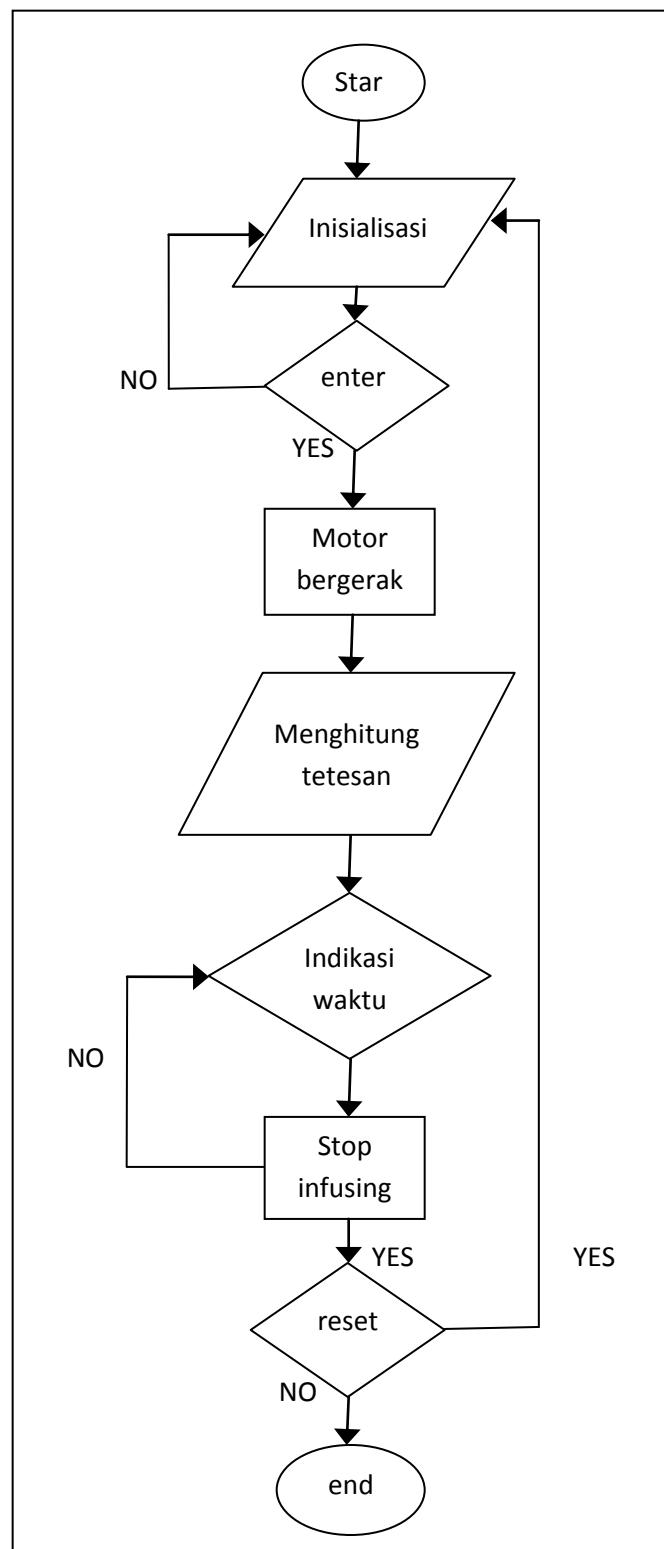


**Gambar 3.2** Diagram Alir Alat.

### **3.3 Cara Kerja Diagram Alir.**

Pada proses pertama ialah proses pengaturan jumlah tetesan dalam satu menit. Setelah mengatur jumlah tetesan, tekan tombol *enter* dan kemudian motor akan berkerja menggerakan *scroll* otomatis. Motor akan menjepit selang infus yang sesuai dengan pengaturan tetesan yang telah diatur. *Sensor* tetesan menghitung jumlah tetesan/menit untuk membuktikan tetesan cairan telah sesuai dengan pengaturan pada alat.

### **3.4 Desain Mekanis.**

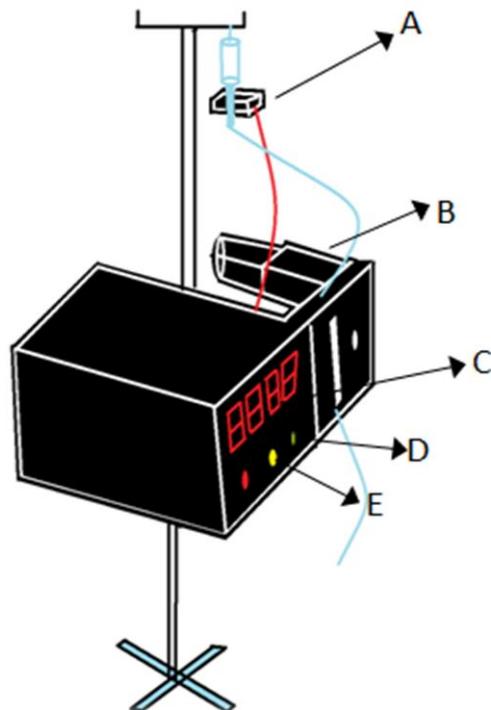

**Gambar 3.3** Diagram Mekanis

Keterangan dari Gambar 3.3 adalah sebagai berikut :

- A. Sensor Tetesan
- B. Motor DC
- C. Display Seven Segment
- D. Pemilihan
- E. Enter
- F. Reset

### **3.5 Alat dan Bahan.**

#### **3.5.1 Alat dan Bahan**

1. Solder Listrik
2. Atraktor
3. Timah
4. Bread board
5. PCB
6. Tool set
7. Multimeter
8. Laptop
9. *IC Mikrokontroller Attiny 2313*
10. *IC NE 555*
11. *IC UNN 2003*
12. *Rellay DPDT*
13. *IC LM393*
14. *Seven Segment*

### **3.6 Jenis Penelitian.**

Penelitian dan pembuatan alat ini dengan menggunakan desain pre eksperimental dengan jenis penelitian adalah “*one group post test design*” (karena hanya melihat hasil tetesan permenit yang keluar dari infus).

### **3.7 Variabel Penelitian.**

#### **3.7.1 Variabel Bebas**

Sebagai variabel bebas adalah cairan *infuse*.

#### **3.7.2 Variabel Tergantung**

Sebagai variabel tergantung adalah *setting* tetesan *infuse*.

#### **3.7.3 Variabel Terkendali.**

Sebagai variabel terkendali yaitu mikrokontroller, jumlah tetesan dan motor mikro servo.

### **3.8 Definisi Operasional Variabel.**

Dalam kegiatan operasionalnya, variable-variabel yang digunakan dalam perencanaan pembuatan modul, baik variabel terkendali, tergantung dan bebas memiliki fungsi-fungsi antara lain:

**Tabel 3.1** Definisi Operasional Variabel.

<b>VARIABEL</b>		<b>DEVENISI OPRASIONAL</b>	<b>ALAT UKUR</b>	<b>HASIL UKUR</b>	<b>SKALA UKUR</b>
Bebas	Cairan Infus	Cairan yang dibutuhkan tubuh dimasukan melalui infuse	-	Dalam satuan mL atau liter	Normal
Tergantung	Seting Tetesan	Untuk mengatur jumlah tetesan dibutuhkan proses	-	Jumlah tetesan 15,30,45 permenit	Normal
Terkendali	Mikrokontroler	Komponen pengendali sistem yang harus deprogram	-	0=gorund 1 = VCC	Normal
	Jumlah tetesan	Banyaknya tetesan infuse dalam suatu menit.	-	15,30,45 Menit	Normal
	Motor stepper	Untuk menekan selang infuse	-	-	Normal


### 3.9 Praktikan *Power Supply*.

#### 3.9.1. Alat dan Bahan

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot timah
5. Kapasitor 25 V 3300  $\mu$ f
6. Kapasitor 15V 470  $\mu$ f
7. IC regulator 7805
8. IC regulator
9. T-blok
10. Kapasitor non polar 104

### 3.9.2. Langkah Perakitan *Power Supply*

1. Rangkai sistematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi pada laptop, aplikasi yang digunakan pada pembuatan modul ini adalah *power supply Orcard*. Untuk gambar sistematik rangkaian power supply pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.4. di bawah ini:

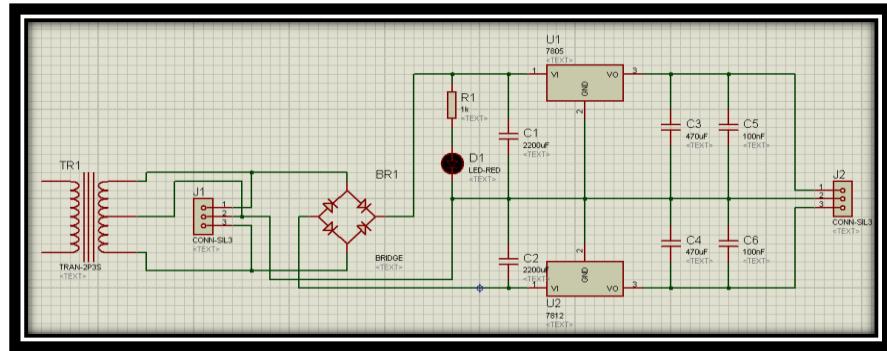

**Gambar 3.4.** Skematik Power Supply.

2. Rangkai semua komponen pada papan PCB bolong dengan menggunakan solder, sehingga menjadi rangkaian *power supply* yang keluaran tegangannya 12 VDC dan 5 VDC.


## 3.10. Prakitan *Seven Segment*.

### 3.10.1. Alat dan Bahan

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot Timah
5. *Seven Segment*.
6. *Led*.
7. *Resistor 330*.
8. *Resistor 220*.
9. *Transistor*
10. *Multitun*

### 3.10.2. Langkah Perakitan *Seven Segment*

1. Rangkai sistematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi pada laptop, aplikasi yang digunakan pada pembuatan modul ini adalah *seven segment orcard*. Untuk gambar sistematik rangkaian *seven segment*, pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.5. di bawah ini:

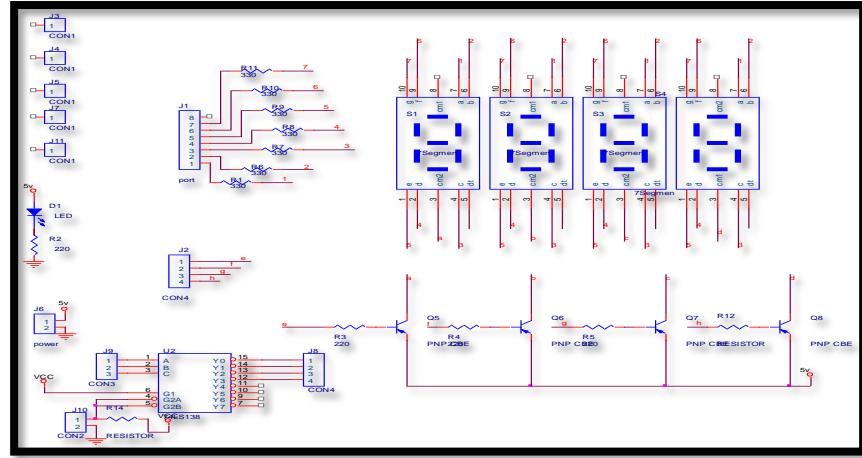

**Gambar 3.5 Rangkaian Seven Segment**

2. Rangkai semua komponen pada papan PCB bolong dengan menggunakan solder sehingga menjadi rangkaian *seven segment*.


### 3.11. Praktikan Driver Motor DC.

#### 3.11.1 Alat dan Bahan

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot Timah
5. Dioda
6. Resistor
7. Relay
8. Transistor

#### 3.11.2. Langkah Perakitan Driver Motor DC.

1. Rangkai sistematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi pada laptop, aplikasi yang digunakan pada pembuatan modul ini adalah *driver motor DC Orcard*. Untuk gambar sistematik rangkaian driver motor DC pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.6. di bawah ini:

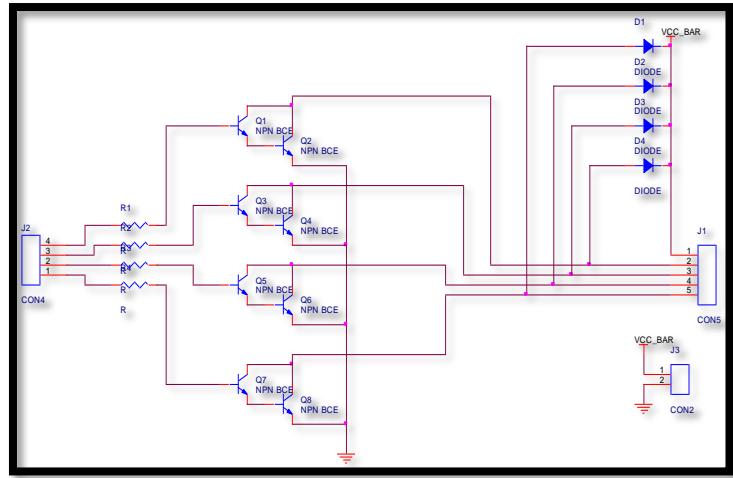

**Gambar 3.6** Rangkaian Driver Motor DC

1. Rangkai semua komponen pada papan PCB bolong dengan menggunakan solder sehingga menjadi rangkaian driver motor DC.


### 3.12. Prakitan Comparator Monostabil.

#### 3.12.1 Alat dan Bahan

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot Timah
5. Resistor 1k
6. Kapasitor 10<sub>uf</sub>
7. Lm 358
8. Resistor 3k3
9. Led
10. NE555
11. Resistor 220
12. Multitun

#### 3. 12.2. langkah Perakitan.

1. Rangkai sistematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi pada laptop, aplikasi yang digunakan pada pembuatan modul ini adalah komparator monostabil *Orcard*. Untuk gambar sistematik rangkaian driver motor DC pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.7. di bawah ini:

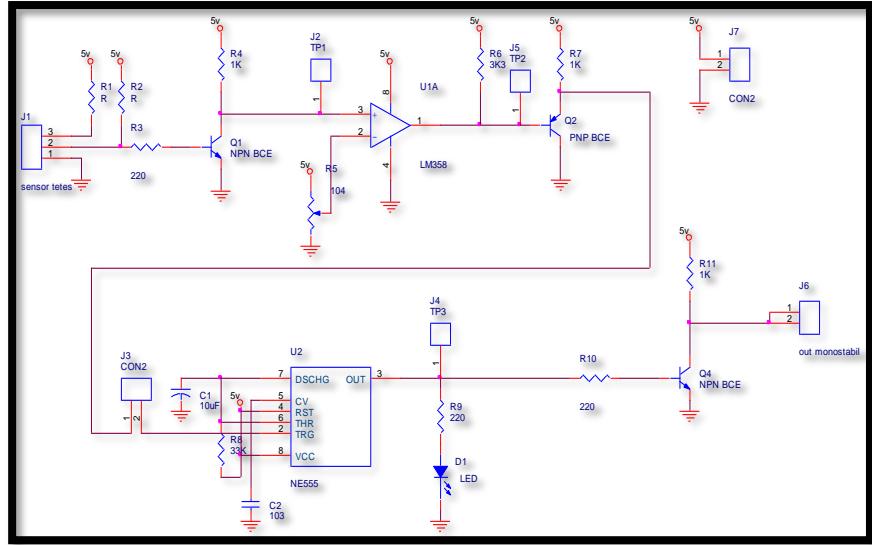

**Gambar 3.7 Rangkaian Komparator Monostabil**

3. Rangkai semua komponen pada papan PCB bolong dengan menggunakan solder sehingga menjadi rangkaian Komparator Monostabil.


### 3.13. Praktikan Minsis

#### 3.13.1 Alat dan Bahan

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot Timah
5. ATmega8
6. Resistor 1k
7. Resistor 330
8. Resistor 220
9. Kapasitor 10<sub>uf</sub>
10. Led

#### 3.13.2 Langkah Perakitan Minsis

1. Rangkai sistematik rangkaian dengan menggunakan aplikasi pada laptop, aplikasi yang digunakan pada pembuatan modul ini adalah minsis *Orcard*. Untuk gambar sistematik rangkaian minsis pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.8. di bawah ini:

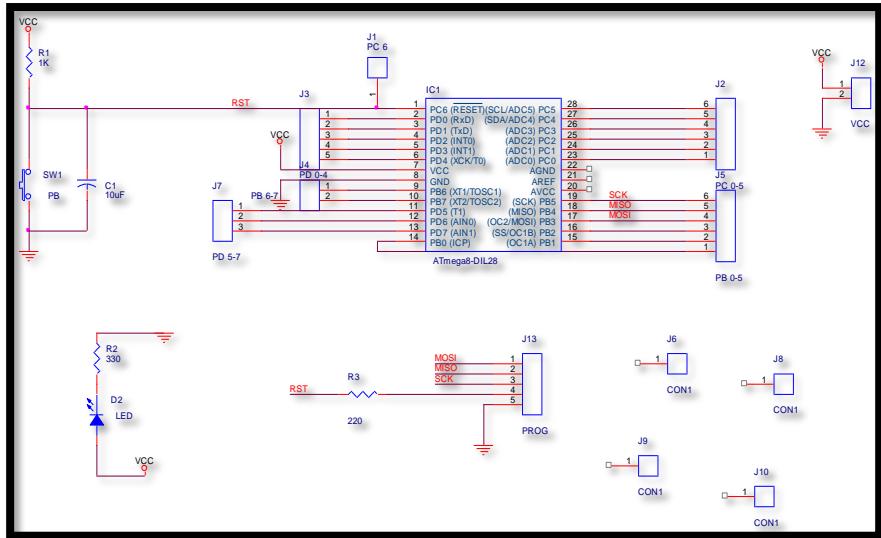

**Gambar 3.8.** Rangkaian Minsis

2. Rangkai semua komponen pada papan PCB bolong dengan menggunakan solder sehingga menjadi rangkaian minsis.

### 3.15. Pembuatan Program.

Dalam pembuatan program ini, menggunakan bahasa C dengan aplikasi CV AVR. pemrograman input dan output untuk menampilkan seven segment. Berikut program yang digunakan:

```
#include <atiny2313a.h>
#include <delay.h>

void convert();
void ubah();
void ubah();
int data,dataTemp,dataPul,dataSat,dTemp,dS,dP,infus,motor;
unsigned char detik;
bit stepinfus=1;

bit a=0;
```

**Gambar 3.1**Program library

```

void convert()
{
switch(dataTemp){

//          gfedcba
case 0:    PORTD=0b11000000;break;
case 1:    PORTD=0b11111001;break;
case 2:    PORTD=0b10100100;break;
case 3:    PORTD=0b10110000;break;
case 4:    PORTD=0b10011001;break;
case 5:    PORTD=0b10010010;break;
case 6:    PORTD=0b10000010;break;
case 7:    PORTD=0b11111000;break;
case 8:    PORTD=0b10000000;break;
case 9:    PORTD=0b10010000;break;
default:    PORTD=0xff;
}
}

```

*Gambar 3.2 Program sevnt segment*

```

void d()
{
dTemp=infus;
dS=dTemp%10;
dP=dTemp/10;
dTemp=dS;
ubah();
PORTC.0=0;
PORTC.1=1;
PORTC.2=0;
delay_ms(7);

dTemp=dP;
ubah();
PORTC.0=1;
PORTC.1=1;
PORTC.2=0;
delay_ms(7);
}

```

*Gambar 3.3 Program sevnt segment dengan input sensor tetesan.*

```

void putar()
{
switch(motor)
{
case 0: PORTC.4=0;PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.4=0;PORTC.5=0;
};
}

```

*Gambar 3.4 Program mengendalikan motor DC.*

```
while (1)

{
    d();
    convert();
    tetes();
    data=0;
    if (PINB.0==0)
    {
        infus=infus+15;
        if(infus>=46)
        {
            infus=0;
        }
        d();
        ubah();
        convert();
        delay_ms(250);
    }
    if (PINB.1==0)
    {
        goto lanjut;
    }
    if(infus==0&&stepinfus==1)
    {
        putar();
        stepinfus=0;
        data=0;
        delay_ms(5);
    }
}
```

Gambar 3.5 Program pemilihan tetesan.

```
if(infus==45)
{
    ubah();
    convert();
    PORTC.4=1;
    PORTC.5=1;
    delay_ms(97);
    PORTC.4=0;
    PORTC.5=0;
    d();
    ubah();
    convert();
    goto proses;
}
```

Gambar 3.6 Program pengaturan scroll motor DC untuk settingan 45.

```
if(infus==30)
{
    ubah();
    convert();
    PORTC.4=1;
    PORTC.5=1;
    delay_ms(97);
    PORTC.4=0;
    PORTC.5=0;
    d();
    ubah();
    convert();
    goto proses;
}
```

Gambar 3.7 Program pengaturan scroll motor DC untuk settingan 30.

```
if(infus==15)
{
    ubah();
    convert();
    PORTC.4=1;
    PORTC.5=1;
    delay_ms(84);
    PORTC.4=0;
    PORTC.5=0;
    d();
    ubah();
    convert();
    goto proses;
}
```

Gambar 3.8 Program pengaturan scroll motor DC untuk settingan 15.